

Grupo 7169 - Sem. 2025-2

Tarea 02

Marcos López Merino

Prof.: Dr. Salvador E. Venegas Andraca

Entrega: 11 de abril de 2025

Problema 1


Muestre que la representación matricial de la compuerta CNOT es

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Problema 2

Para el circuito de la figura siguiente, calcule las probabilidades de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ en el primer qubit, en términos de $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$.

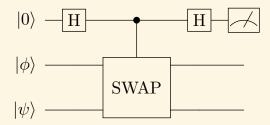

Problema 3

Describa, con todo detalle, el protocolo de teletransportación de un qubit dado por


$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

usando el siguiente estado de Bell

$$|\Psi^{-}\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

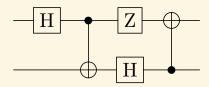Problema 4

Sea U el circuito dado por el siguiente diagrama:



C Alcule y escriba un circuito cuántico que corresponda a la operación ${\cal U}^{-1}.$